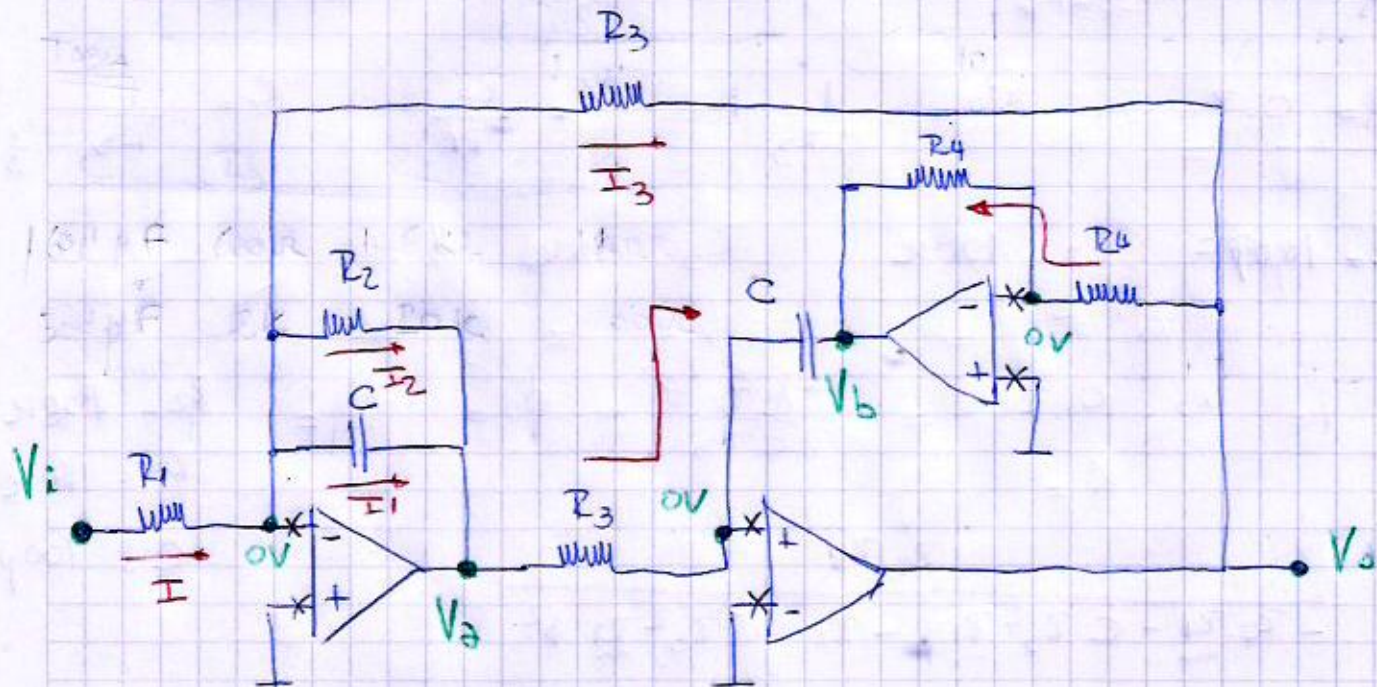


Circuit





$$I = \frac{V_i}{R_1}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = -\frac{V_A}{R_1} \text{ ; } I_2 = -\frac{V_A}{R_2} \text{ ; } I_3 = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$I_1 + I_2 = \frac{V_A}{R_3} = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$V_b = -V_o \frac{R_4}{R_4}$$

$$\frac{V_A}{R_3} = +V_o \text{ } \$C \rightarrow V_A = V_o \text{ } \$C R_3$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_o \text{ } \$^2 C^2 R_3 - V_o \frac{\$C R_3}{R_2} - \frac{V_o}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_o \left( \$^2 C^2 R_3 + \frac{\$C R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_o \frac{\$^2 C^2 R_2 R_3^2 + \$C R_3^2 + R_2}{R_2 R_3}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2 R_3}{R_1} \frac{1}{\$^2 C^2 R_2 R_3^2 + \$C R_3^2 + R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} \frac{1}{C^2 R_2 R_3^2} \frac{1}{-\$^2 + \$ \frac{R_2 R_3}{C^2 R_2 R_3^2} + \frac{R_2}{C^2 R_2 R_3^2}}$$

$$\left[ \frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{R_3 R_1 C^2} \left( \$^2 + \$ \frac{1}{C R_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2} \right) \right]$$



$$T(s) = -K$$

$$\frac{R_2 R_3 \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\left[ \omega_0^2 = \frac{1}{C^2 R_3^2} \right]$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C R_2} \Rightarrow Q = C R_2 \omega_0$$

$$Q = \frac{C R_2}{C R_3} \rightarrow \left[ Q = \frac{R_2}{R_3} \right]$$

$$K \omega_0^2 = \frac{1}{R_3 R_1 C^2} = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1}{R_3^2 C^2}$$

$$\left[ K = \frac{R_3}{R_1} \right]$$

2. VALORES PARA  $\omega_0 = 1$  Y  $Q = 10$

$R_2$	$R_3$	C	$R_1$
20K	2K	500pF	200

3. VALOR DE  $R_1$

COMO ES UN PASAPASOS

$$T(0) = K$$

$$\text{PARA } 20dB \left[ K = 10 = \frac{R_3}{R_1} = 200\Omega \right]$$

$$|T(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2}}} \rightarrow \left[ |T|_{\omega=0} = K \right]$$



Norm. EV Fcig

$$T(\$) = -K$$

$$\frac{w_0^2}{\$^2 + \$ \frac{w_0}{q} + w_0^2}$$

$$T(\$N, w_0) = -K$$

$$\frac{w_0^2}{\$N^2 w_0^2 + \$N \frac{w_0^2}{q} + w_0^2}$$

$$\left[ T(\$N) = -K \cdot \frac{1}{\$N + \$N \frac{1}{q} + 1} \right]$$

Norm. EV Z

$$T(\$) = \frac{R_3}{R_1}$$

$$\frac{1}{\$ + \$ \frac{1}{C \cdot R_2} + 1}$$

C = 500 pf

$$S: R_3 = 2k; R_2 = 20k; R_1 = 200\Omega \rightarrow Z_N = 200$$

$$R_{3N} = 10\Omega; R_{2N} = 100\Omega; R_{1N} = 1$$

$$C_N = 0,1 f$$

$$\left[ T(\$) = 10 \cdot \frac{1}{\$ + \$ \frac{1}{10} + 1} \right]$$



# SENSIBILIDADES

$$\omega_0 = \frac{1}{C \cdot R_3}$$

$$a) S_C^{\omega_0} = \frac{\partial \omega_0 / \omega_0}{\partial C / C} = \frac{C}{\omega_0} \cdot \frac{\partial \omega_0}{\partial C}$$

$$S_C^{\omega_0} = \frac{C}{\omega_0} \cdot \frac{1}{R_3} = - \frac{1}{C^2} = - \frac{1}{\omega_0 R_3 C}$$

$$\left[ S_C^{\omega_0} = -1 \right]$$

$$b) S_{R_2}^{\phi} = \frac{\partial \phi / \phi}{\partial R_2 / R_2} = \frac{R_2}{\phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial R_2} ; \phi = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\left[ S_{R_2}^{\phi} = \frac{R_2}{\phi} \cdot \frac{1}{R_3} = 1 \right]$$

$$c) S_{R_3}^{\phi} = \frac{\partial \phi / \phi}{\partial R_3 / R_3} = \frac{R_3}{\phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial R_3} = \frac{R_3}{\phi} \cdot R_2 = - \frac{1}{R_3^2}$$

$$\left[ S_{R_3}^{\phi} = - R_3 \right]$$

$$\phi = \frac{1}{3-k}$$

$$k = 1 + \frac{R_3}{R_2}$$



Pasa a Butter

$$\omega_0 = 1 \rightarrow T = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$K \cdot \frac{1}{s^2 + s\frac{1}{10} + 1} \rightarrow |T| = \frac{K}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + \frac{\omega^2}{100}}}$$

$$|T|_{\omega=1} = \frac{K}{\sqrt{\frac{1}{100}}} = K \cdot 10$$

$$\frac{R_3}{R_1} \cdot 10 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0,0707$$

$$Si: R_1 = 10k$$

$$\rightarrow R_3 \approx 707 \Omega$$

$$1 = \frac{1}{C \cdot R_3} \Rightarrow$$

$$C = 1414 \mu F$$

$$\phi = \frac{R_2}{R_3} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow$$

$$R_2 \approx 500 \Omega$$

$$\otimes \text{ Con } R_1 = 10k \rightarrow |T(0)| = K = -23 \text{ dB}$$

REAGU SLO

$R_1$

$\rightarrow$

$$\frac{R_3}{R_1} = 1$$

$$R_1 = R_3$$




PARA PASA BANDA

$$|T_{LP}| = \frac{K_0 \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$|T_{BP}| = \frac{\frac{\omega_0}{Q}}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\frac{s}{\omega_0}$$

AFRESCO UN  
CERO EN EL  
ORIGEN.

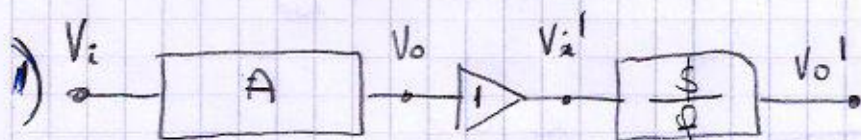

2) UTILIZANDO EL CIRCUITO DE ACHILBERG - ROSSBERG TO UN  
LA SALIDA "Vo" EN "V2"