
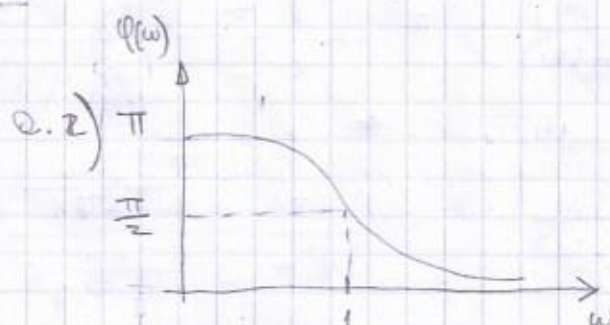


# TAREA SEMANA 4
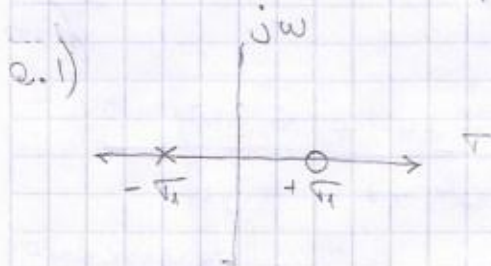
## EJERCICIO 1.

$$a) T(s) = K \frac{s - \frac{1}{\tau_1}}{s + \frac{1}{\tau_1}}$$



$$Q.3) \phi(\omega) = \pi - 2 \arctan(\omega/\tau_1)$$

$$\xi(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = -\frac{d}{d\omega} \left[ \pi - 2 \arctan\left(\frac{\omega}{\tau_1}\right) \right]$$

$$\left[ \xi(\omega) = \frac{2\tau_1}{1 + \omega^2\tau_1^2} \right]$$

b)  $\phi(\omega=1) = 15^\circ \rightarrow 15^\circ = \pi - 2 \arctan(\omega RC)$



$\omega=1 \quad C=1$   
 $\downarrow \quad \downarrow$

$$\left( \frac{15^\circ - 180^\circ}{-2} \right) = \arctan(R)$$

$$\tan(82.5^\circ) = R$$

$$\left[ R = 7.6 \right]$$

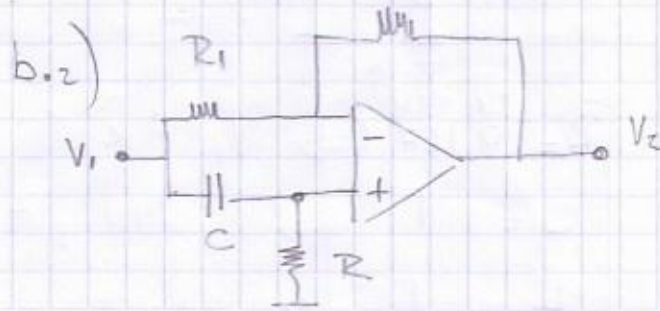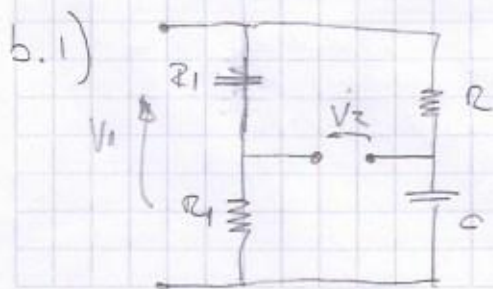$R = 7.6; C = 1$   
 $R_1 = R_2 = 1$   
 $R_C$



## Exercício 2



Q.1) NOTCH PASSBANDOS ( $\omega_N^2 \rightarrow \omega_P^2 \cdot K$ )

$$T_{LPN} = \frac{s^2 + K^2 \omega_N^2}{s^2 + \frac{\omega_P}{Q_P} s + \omega_P^2}$$

$\omega_P = 1$        $Q_P = \frac{\sqrt{2}}{2}$       TIPO BUTTER.

$\omega_N = 1$

$K = 2$  (N.P.)

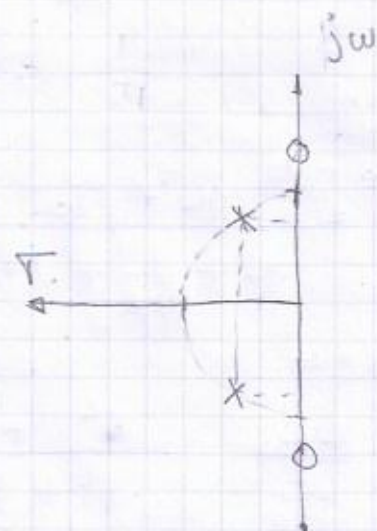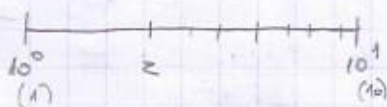

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_{1,2} &= \pm 1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_{1,2} &= \pm 1 \end{aligned}} \right\} \text{roots}$$

Q.2) ELIMINABANDA


$$T_{BE} = \frac{s^2 + s \frac{\omega_N}{Q_N} + \omega_N^2}{s^2 + s \frac{\omega_P}{Q_P} + \omega_P^2}$$

$\omega_P = 1$        $Q_P = \frac{\sqrt{2}}{2}$       TIPO BUTTER.

$\Rightarrow \omega_P = \omega_N = 1$

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{4} \pm j \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z_{1,2} &= -\frac{\sqrt{2}}{4} \pm j \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}} \right\} \text{roots}$$

$|T_{BE}(1)| = -6 \text{ dB}$

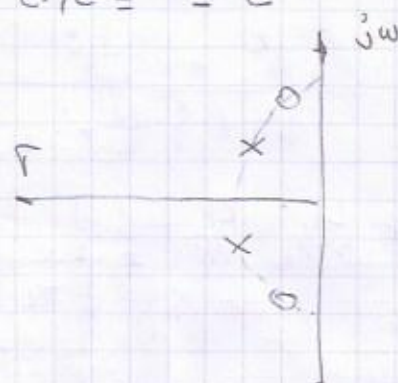

$$T_{BE} = \frac{s^2 + s \frac{1}{Q_N} + 1}{s^2 + s \frac{\sqrt{2}}{2} + 1} = \frac{(1 - \omega^2) + j \omega \frac{1}{Q_N}}{(1 - \omega^2) + j \omega \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$|T_{BE}| = \frac{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \frac{\omega^2}{Q_N^2}}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 2\omega^2}}$$

-6dB


$0,5 = \frac{1}{Q_N \sqrt{2}} \rightarrow [Q_N = \sqrt{2}]$



$$Q = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Utilizo

ACK-MOS

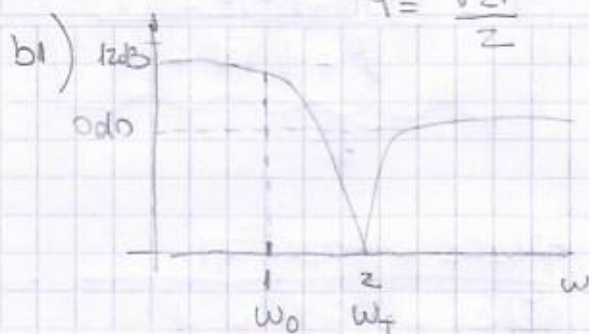

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\omega^2}{\omega^2 + \frac{\omega}{Q} + 1}$$

$$\rightarrow \frac{\omega}{Q} = 0 \rightarrow \omega - b\omega = 0$$

$$Q = 10^{0/20} = 1 \quad \text{GAINCIA} \rightarrow \infty$$

$$\omega + d\omega = 10^{12/\omega} \Rightarrow d\omega = 4 - 1 \quad \text{com } \omega = 1 \rightarrow d = 3$$

$$\text{com } C = 1 \rightarrow R = \frac{1}{\omega C} \rightarrow R = 1 \quad ; \quad \frac{R}{K} = 1$$

$$Q \cdot R = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 = 0,707$$

$$b = \frac{Q}{K \cdot Q} = \frac{1}{1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = 1,41$$

$$\text{Suponho } [R_o = 1] \rightarrow G_o = 1$$

$$\left[ Q_{G_o} = \frac{1}{1,1} \right] ; \left[ b_{G_o} = \frac{1}{2 \cdot 1} = 0,5 \right] ; \left[ d = \frac{1}{3 \cdot 1} = 0,333 \right]$$



Cal) DESNORMAÇÃO

$$\omega = 2\pi \cdot 1\text{kHz} ; \text{Proponho } R_z = 1\text{k}\Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 1\text{kHz} \cdot 1\text{k}\Omega} = 160\text{pF}$$

$$R = \frac{R}{K} = R_A = \frac{1}{G_o} = \frac{1}{260} = 1\text{k}\Omega$$

$$R_Q = 707\Omega$$

$$\frac{1}{b \cdot G_o} = 500\Omega$$

$$\frac{1}{d \cdot G_o} = 333\Omega$$



$$T = \frac{s^2 + s\frac{R_2}{L_2} + 1}{s^2 + s\frac{R_1}{L_1} + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_2 + sL_2 + \frac{1}{sC_2}}{R_1 + sL_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{s^2 L_2 C_2 + s C_2 R_2 + 1}{s^2 L_1 C_1 + s C_1 R_1 + 1} \cdot \frac{s C_1}{s C_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{L_2 C_2}{L_1 C_1} \cdot \frac{s C_1}{s C_2} \cdot \frac{s^2 + s \frac{R_2}{L_2} + \frac{1}{C_2 L_2}}{s^2 + s \frac{R_1}{L_1} + \frac{1}{C_1 L_1}}$$

•  $C_1 = C_2 = L_1 = L_2 = 1$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{s^2 + s R_2 + 1}{s^2 + s R_1 + 1}$$

$$R_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$$

$$R_1 = \sqrt{2} = 1,41$$

c.2)  $\omega = 2\pi \cdot 1\text{kHz}$        $R_2 = 1\text{k}\Omega$

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 1\text{kHz} \cdot 1\text{k}\Omega} = 160\text{ nF}$$

$$L_1 = L_2 = \frac{1\text{k}\Omega}{2\pi \cdot 1\text{kHz}} = 160\text{ nH}$$

$$R_2 = 707\Omega, \quad R_1 = 1,41\text{k}\Omega$$



### Ejercicio 3.

Zero en el origen

NUMERADOR

$$\varphi(\omega) = \left( \frac{\pi}{2} \right) - \arctan \left[ \frac{6\omega}{-\omega^2 + 4} \right]$$

$$j\varphi(j\omega) = \frac{F(j\omega) - F(-j\omega)}{F(j\omega) + F(-j\omega)}$$

$$\frac{F(j\omega)}{F(-j\omega)} = \frac{1 + j\varphi(j\omega)}{1 - j\varphi(j\omega)}$$

$$\frac{F(j\omega)}{F(-j\omega)} = \frac{1 + j \frac{6\omega}{-\omega^2 + 4}}{1 - j \frac{6\omega}{-\omega^2 + 4}} = \frac{-\omega^2 + 4 + 6j\omega}{-\omega^2 + 4 - 6j\omega}$$


$$j\omega = s$$

$$\omega = \frac{s}{j}$$

$$\frac{F(s)}{F(-s)} = \frac{s^2 + s \cdot 6 + 4}{s^2 - s \cdot 6 + 4}$$

DENOMINADOR
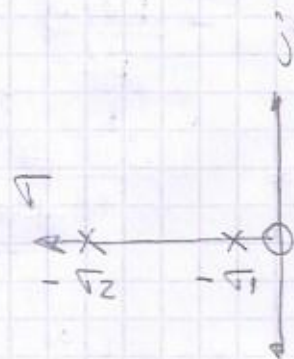
$$F(s) = \frac{0.6}{s^2 + s \cdot 6 + 4}$$



$$b) F(s) = \frac{0.6}{(s + 0.707)(s + 5.1236)}$$

$$c) Si \omega_0 = \frac{\omega_0}{\varphi} = 6 \rightarrow$$


PASIVIDAD DE  $m=2$

$$\omega_0 = 1$$

$$C = 1$$

$$L = 1$$

PASIVO

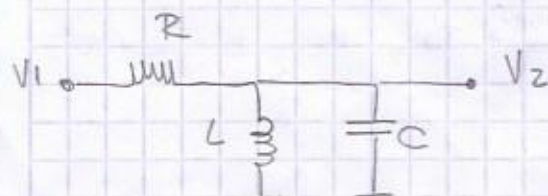

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{RC}$$

$$\frac{1}{s^2 + s \cdot \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

$$\frac{1}{2} = 6 \rightarrow R = 0.167$$

$$\begin{bmatrix} R = 0.167 \\ C = 1 \\ L = 1 \end{bmatrix}$$